Universidad Nacional de Loja

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Estudiante: Santiago Isrrael Robles Abad

Ciclo: 1 A

Materia: Electricidad

Resumen Unidad 1

Semana 4

Durante el trayecto de la semana número 4, estudiamos temas como circuitos en paralelo, ley de corrientes de Kirchhoff y divisor de corriente

- **Circuito en paralelo:** A diferencia del circuito en serie, aquí el voltaje es el mismo y la corriente es diferente. No por ver dos elementos al lado es paralelo, se debe revisar los nodos, esto es lo que importa.
- **Ley de Kirchhoff:** La suma de las corrientes entrantes debe ser igual a la suma de las corrientes saliente.
- **Conductancia:** G = 1/R
- **Divisor de corriente:** V = I * Req y Ix = V/Rx y con dos ramas son la siguientes formulas: I1 = I * R2/ (R1+R2) y I2 = I * R1/ (R1+R2)
- **Balance de potencias:** La potencia de la fuente debe ser igual a la suma de las potencias de las ramas.
- El amperímetro siempre se debe usar en serie con la rama.
- En la práctica de esta semana, se creó un circuito en el protoboard en donde se demostró que la suma de las corrientes que pasan por cada rama es igual a la corriente total que entrega la fuente, comprobando así la Ley de Corrientes de Kirchhoff, también observamos como funciona un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo pero la corriente se divide y aprendimos a medir correctamente la corriente usando el multímetro en serie con la rama.